

計算機組織

Project1

四電機三乙

劉錕笙

B10607118

## Part1 : Implement a 32-bit Complete ALU

### 1. RF、tb\_RF、波形圖

```
module RF(  
    input [4:0] Address1, //Source 1 address  
    input [4:0] Address2, //Source 2 address  
    output [31:0] Source1, //Source 1 value  
    output [31:0] Source2); //Source 2 value  
FindData Src1(.Address(Address1),.Data(Source1));  
FindData Src2(.Address(Address2),.Data(Source2));  
endmodule  
  
module FindData(  
    input [4:0]Address,  
    output reg [31:0]Data);  
always @(Address)begin  
    case (Address)  
        5'd0:Data=21;    5'd1:Data=444;  
        5'd2:Data=178;   5'd3:Data=365;  
        5'd4:Data=33;    5'd5:Data=89;  
        5'd6:Data=49;    5'd7:Data=11;  
        5'd8:Data=347;   5'd9:Data=44;  
        5'd10:Data=1000;5'd11:Data=2000;  
        5'd12:Data=71;   5'd13:Data=38;  
        5'd14:Data=19;   5'd15:Data=51;  
        5'd16:Data=663;  5'd17:Data=1871;  
        5'd18:Data=364;  5'd19:Data=1110;  
        5'd20:Data=197;  5'd21:Data=180;  
        5'd22:Data=1;    5'd23:Data=619;  
        5'd24:Data=42;   5'd25:Data=43;  
        5'd26:Data=831;  5'd27:Data=39;  
        5'd28:Data=734;  5'd29:Data=92;  
        5'd30:Data=3456;5'd31:Data=1234;  
    endcase  
end  
endmodule
```

暫存器資料讀取

```

module tb_RF();
reg [4:0]add1,add2;
wire [31:0]Src1,Src2;

RF uun(.Address1(add1),.Address2(add2),.Source1(Src1),.Source2(Src2));

initial #200 $finish;
initial begin
add1=0;
add2=31;
end
always begin
#5
add1=add1+1;
add2=add2-1;
end
endmodule

```

每 5ns 更換一次數值，確認 RF 內資料正確

Wave - Default		Msgs																
/tb_RF/uun/Address1	23	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
/tb_RF/uun/Source1	619	21	444	178	365	33	89	49	11	347	44	1000	2000	71	38	19	51	663
/tb_RF/uun/Address2	8	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
/tb_RF/uun/Source2	347	1234	3456	92	734	39	831	43	42	619	1	180	197	1110	364	1871	663	51

## 2. ALU、tb\_ALU、波形圖

```

module ALU(
    input [31:0] Source1,
    input [31:0] Source2,
    input [5:0] funct,
    input [4:0] shamt,
    output reg [31:0] result,
    output zero,
    output reg carry
);

nor ZFlag(zero,result[0],result[1],result[2],result[3],result[4],result[5],result[6],result[7],
    result[8],result[9],result[10],result[11],result[12],result[13],result[14],result[15],
    result[16],result[17],result[18],result[19],result[20],result[21],result[22],result[23],
    result[24],result[25],result[26],result[27],result[28],result[29],result[30],result[31]);

always @(Source1,Source2,funct,shamt)begin
    carry=0;
    case(funct)
        6'd27:{carry,result} = Source1+Source2;
        6'd28:{carry,result} = Source1-Source2;
        6'd29:result <= Source1>>shamt;
        6'd30:result <= Source1<<shamt;
        6'd31:result <= Source1^Source2;
        6'd32:result <= Source1&Source2;
    endcase
end


endmodule

module tb_ALU();
    reg [31:0] Src1;
    reg [31:0] Src2;
    reg [5:0] funct;
    reg [4:0] shamt;
    wire [31:0] result;
    wire zero;
    wire carry;

    ALU uun(.Source1(Src1),.Source2(Src2),.funct(funct),.shamt(shamt),.result(result),.zero(zero),.carry(carry));

    initial begin
        Src1=0;Src2=0;funct=0;shamt=0;
    end
    initial begin
        #10 funct=27;Src1=32'H00FFFF00;Src2=32'HFF0000FF; //測試所有位元加法
        #10 Src1=32'HFFFFFFF; Src2=32'H00000001; //測試加法進位
        #10 funct=28;Src1=32'H0FFFFFFF; Src2=32'H0FFFFFFF; //測試減法與zero flag
        #10 Src1=32'H7FFFFFFF;Src2=32'HFFFFFFF; //測試減法借位
        #10 funct=29;Src1=32'H000FF000;shamt=12; //測試右移
        #10 shamt=20; //測試Data移出
        #10 funct=30;shamt=8; //測試左移
        #10 funct=31;Src1=32'HAAAAFFFF;Src2=32'H55005500; //測試Xor
        #10 funct=32; //測試And
    end
end
endmodule

```

 

進位

借位

### 3. CompALU、tb\_CompALU、波形圖

```
module CompALU(
    input [31:0] Instruction, //Instruction input
    output [31:0] result, //Arithmetic result
    output zero, //Zero flag
    output carry //Carry flag
);

wire [31:0] Src1, Src2;

RF mRF(.Address1(Instruction[25:21]), .Address2(Instruction[20:16]), .Source1(Src1), .Source2(Src2));
ALU mALU(.Source1(Src1), .Source2(Src2), .funct(Instruction[5:0]), .shamt(Instruction[10:6]), .result(result), .zero(zero), .carry(carry));

endmodule

module tb_CompALU();
    reg [31:0] Instruction;
    wire [31:0] result;
    wire zero;
    wire carry;

    CompALU nnu(.Instruction(Instruction), .result(result), .zero(zero), .carry(carry));

    initial begin
        Instruction=0;
        Instruction[25:21]=0; //address1
        Instruction[20:16]=31; //assress2
        Instruction[10:6]=5; //shamt
        Instruction[5:0]=27; //funct
    end

    always begin
        #10
        Instruction[25:21]=Instruction[25:21]+1; //address1
        Instruction[20:16]=Instruction[20:16]-1; //assress2
    end

    initial begin
        #50 Instruction[5:0]=28; //funct
        #50 Instruction[5:0]=29; //funct
        #50 Instruction[5:0]=30; //funct
        #50 Instruction[5:0]=31; //funct
        #50 Instruction[5:0]=32; //funct
        #50 Instruction[5:0]=30; //funct
        #50 Instruction[5:0]=28; //funct
        #50 Instruction[5:0]=50; //funct
        #50 Instruction[5:0]=29; //funct
        #50
        $finish;
    end
endmodule
```


各參數初始化  
移位都使用 5

Src 內的資料用  
迴圈自動讀取  
用來確保不同數  
值的運算皆正常

每種功能皆測試  
5 種不同的 Data

Func=27 =>加法


Func=28 =>減法

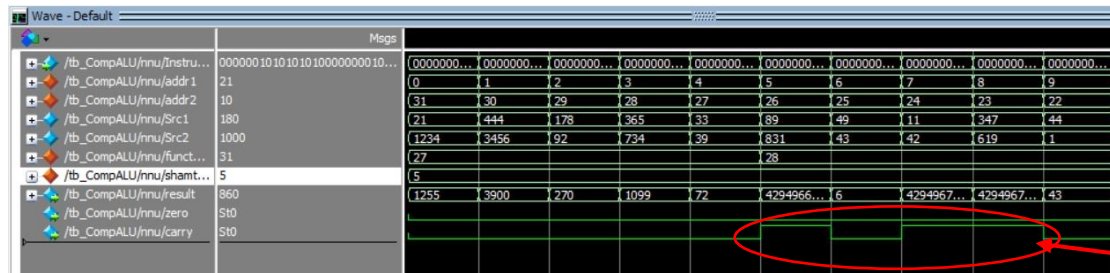

減法借位


Func=29 =>右移 5=Src1\*2<sup>5</sup>

Func=30=>左移 5=Src1/2<sup>5</sup>

 


Func=31 =>Xor

Func=32 =>And

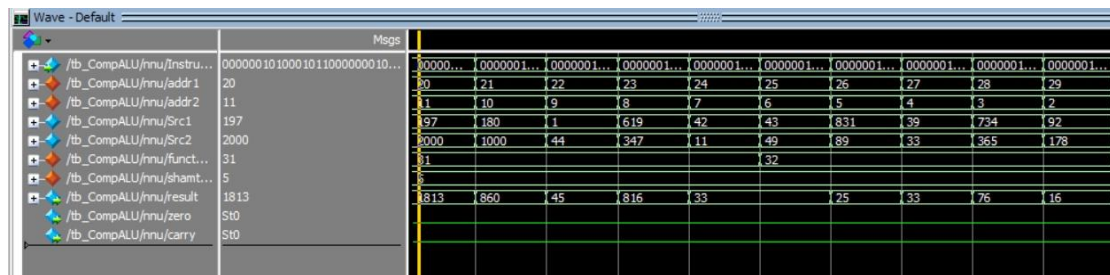

Func=50 =>Default 不動作

 




## Part2: Implement a 32-bits multiplier

 1. ALU 同 part1，直接拿來使用。
2. Multiplicand 與 tb\_Multiplicand

```
module Multiplicand(  
    input [31:0] Multiplicand_input, //Multiplicand input  
    input rst, //Reset multiplicand  
    input wrctrl, //write the multiplicand into register  
    output reg [31:0] Multiplicand_output=0 //Multiplicand output  
);  
always @(posedge rst,posedge wrctrl)begin  
    if(rst==1)Multiplicand_output<=0;  
    else if(wrctrl==1)Multiplicand_output<=Multiplicand_input;  
end  
endmodule  
  
module tb_Multiplicand();  
    reg [31:0]in;  
    reg rst,wr;  
    wire [31:0]out;  
  
    Multiplicand nnu(.Multiplicand_input(in),.rst(rst),.wrctrl(wr),.Multiplicand_output(out));  
  
    initial begin  
        in=32'HAAAAAAAAA;  
        rst=0;  
        wr=0;  
        #10 wr=1;  
  
        #10 wr=0;rst=1;  
  
    end  
endmodule
```



Multiplicand.v :

rst 優先權大於 wrctrl，同時只在 wrctrl 正緣觸發，因此 Control.v 在設計控制 wrctrl 時要復歸，才可再次控制。

### 3. Product 與 tb\_Product

```

module Product(
    input [63:0] Product_input, //Product input
    input wrctrl,
    input strctrl,
    input ready,
    input rst,
    input clk,
    output reg [63:0] Product_output //Product output
);

always @(posedge wrctrl) Product_output={32'd0, Product_input[31:0]};

always @(negedge clk, posedge rst) begin
    if (rst==1) Product_output=0;
    else if (ready!=1) begin
        if (strctrl==1) Product_output={Product_input[63:31], Product_output[31:1]};
    end
end
endmodule

module tb_Product();
    reg [63:0] Product_input;
    reg wrctrl=0;
    reg strctrl=0;
    reg ready=0;
    reg rst=0;
    reg clk=1;
    wire [63:0] Product_output;

    Product uut(.Product_input(Product_input), .wrctrl(wrctrl), .strctrl(strctrl),
        .ready(ready), .rst(rst), .clk(clk), .Product_output(Product_output));


    always begin
        #5 clk=~clk;
    end

    initial begin
        Product_input=15;
        wrctrl=1;

        #10 wrctrl=0; strctrl=1; Product_input[63:31]=1;

    end
endmodule

```

 

Product.v :

Product 會在每個 clk 的負緣對 ready flag 進行一次判斷，如果 Control 沒有申明 ready(ready=1)則 Product 會執行一次右移與儲存 ALU 加法資料。直到資料 ready。

Tb\_Product :

在 tb 中先給予隨機長度的乘數(15=1111)測試右側資料移出，並假設 ALU 輸出資料設計為 1(避免進位)，藉此觀察新舊資料疊放儲存的結果。



#### 4. Control 與 tb\_Control

```
module Control(  
    input run,input rst,input clk,input lsb,  
    output reg ready=0,output reg strctrl=0, //Signal for str  
    output reg wrctrl=0,output reg [5:0] addctrl=0); //for ALU  
reg [5:0]count=0;  
  
always @(posedge clk,posedge rst)begin  
    if(rst==1)begin  
        count<=0;  
        ready<=0;  
        strctrl<=0;  
        wrctrl<=0;  
        addctrl<=0;  
    end  
    else if(wrctrl==1)begin  
        if(lsb==1)addctrl=27;  
        else addctrl=29;  
        strctrl=1;  
        count=count+1;  
    end  
    if(count==33)begin  
        count=0;  
        wrctrl=0;  
        strctrl=0;  
        ready=1;  
    end  
end  
endmodule
```

```

module tb_control();
    reg run=0;
    reg rst=0;
    reg clk=1;
    reg lsb=0;
    wire ready;
    wire strctrl; //Signal for store the ALU result into Product
    wire wrctrl;
    wire [5:0] addctrl;

    Control uun(.run(run),.rst(rst),.clk(clk),.lsb(lsb),.ready(ready),.strctrl(strctrl),.wrctrl(wrctrl),.addctrl(addctrl));

    always begin
        #5 clk=!clk;
    end

    initial begin
        #10 run=1;

        #5 rst=1;run=0;

        #10 rst=0;

        #5 run=1;


        #15 lsb=1;

        #10 lsb=0;

        #10 lsb=1;

    end
endmodule

```

 

Control.v :

Control 設計為資料流的走向，我使用正緣觸發動作，這樣 Product 動作讀取 ALU 前會有半個 clk 週期的運算時間，避免因  $t_{pd}$  資料讀出錯誤的問題。

為了計算工作次數，額外設定了 Count 暫存器。Count 會在 wrctrl 動作後開始計算，程式執行 32 次後(count=33)會將 ready flag 設定為 1，並將其他 control path 復歸為 0。

乘法運算中若 lsb 為 0 時不進行運算，因為是使用 part1 的 ALU\_32bits.v 做運算，因此使用的是 instruction 中的右移(funcnt=29)。並會在連結 ALU 時將 shamt 設定為 0。

Strctrl 會在準備好 funct 後致能，避免 product 在 wrctrl 剛寫入後立刻移位，導致資料錯誤。

tb\_Control :

主要測試 lsb=0/1 時的 addctrl 是否正確(funcnt=27/29)，和 count 計算次數是否正確與各 Control path 功能是否正確。

## 5. CompMul 與 tb\_CompMul

```
module CompMul(
    input [31:0] Multiplicand_input, //Multiplicand input
    input [31:0] Multiplier_input, //Multiplier input
    input run, //Start signal
    input rst, //Reset all the control signals
    input clk, //Clock signal
    output ready, //Result ready
    output [63:0] Product_output //Arithmetic result
);

wire strctrl, wrctrl, zero, carry;
wire [5:0] addctrl;
wire [31:0] Multiplicand;
wire [31:0] result;
wire temp;

Control mControl(.run(run), .rst(rst), .clk(clk), .lsb(Product_output[0])
    ,.ready(ready), .strctrl(strctrl), .wrctrl(wrctrl), .addctrl(addctrl));

Multiplicand mMultiplicand(.Multiplicand_input(Multiplicand_input), .rst(rst), .wrctrl(wrctrl), .Multiplicand_output(Multiplicand));

ALU mALU(.Source1(Product_output[63:32]), .Source2(Multiplicand)
    ,.funct(addctrl), .shamt(5'b00000), .result(result), .zero(zero), .carry(carry));

Product mProduct(.Product_input((carry, result[31:1], temp, Multiplier_input[30:0])), .wrctrl(wrctrl), .strctrl(strctrl)
    ,.ready(ready), .rst(rst), .clk(clk), .Product_output(Product_output));

assign temp=(Multiplicand==0)?Multiplier_input[31]:result[0];

endmodule


module tb_CompMul();
    reg [31:0] Multiplicand_input=0; //Multiplicand input
    reg [31:0] Multiplier_input=0; //Multiplier input
    reg run=0; //Start signal
    reg rst=0; //Reset all the control signals
    reg clk=1; //Clock signal
    wire ready; //Result ready
    wire [63:0] Product_output;

    CompMul uun(.Multiplicand_input(Multiplicand_input), .Multiplier_input(Multiplier_input)
        ,.run(run), .rst(rst), .clk(clk), .ready(ready), .Product_output(Product_output));

    always begin
        #5 clk=~clk;
    end

    initial begin
        Multiplicand_input=32'HFFFFFFF;
        Multiplier_input=32'HFFFFFFF;


        #10 run=1;
        #5 run=0;

        #20 rst=1;
        #5 rst=0;

        #10 run=1;
        #5 run=0;

    end

end
endmodule
```

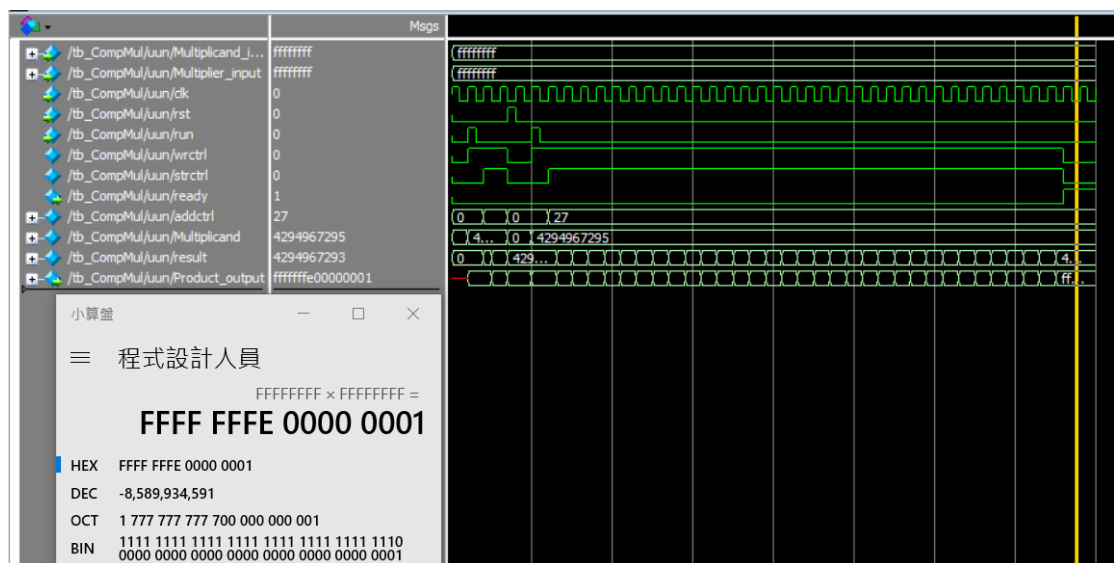

CompMul.v :

主要將各 module 連接起來，並藉由多工器去判斷 Product\_input 的共用腳位[31]，來完成接線。

Tb\_CompMul :

測試了 rst 的功能，並使用最大值進行乘法(FFFF, FFFF\*FFFF, FFFF)檢測乘法器可靠度。

心得：

我覺得這次題目不算很難，唯一卡住的地方是在整合時 Product\_input[31]與 result[0]共用選擇的地方，知道要使用多工器來選取，但卻找不到適合的判斷參數。一開始想使用 wrctrl，但在 Control module 設計時將 wrctrl 設定為 counter 的致能判斷，因此 wrctrl 無法用來判斷多工。也測試過使用 run 來進行判斷，後來考慮到使用者的 run data 可能和我在 testbench 中不太一樣，只好放棄。在找參數的過程中還不小心改動太多內容，導致功能爆炸，花了許多時間才調整回來。覺得 I/O 腳位事先訂好有好處也有壞處，好處是可以直接開始設計；壞處就是明明加一個腳就可以解決的問題卻花了很多時間來解套。