

計算機組織

Project2

四電機三乙

劉錕笙

B10607118

目錄


各 Module 程式截圖與說明:	3
1. SingleCPU.v	3
2. IM.v	4
3. RF.v	6
4. ALU.v	7
5. Control.v	8
6. DM.v	10
7. ALUctrl.v	11
8. SE.v	11
9. Adder.v	12
10. MUX32b.v	12
11. MUX5b.v	12
 Data/Control Path	13
R_format , (add,sub,and,xor)	13
R_format , (sll,srl)	13
I-format , sw	14
I-format , lw	14
I-format , addi	15
I-format , subi	15
I-format , Branch	16
J-format , Jump	16
 模擬結果	17
第一題 R-format	17
第二題 I-format	17
第三題 J-format	18
 個人心得	20

各 Module 程式截圖與說明:

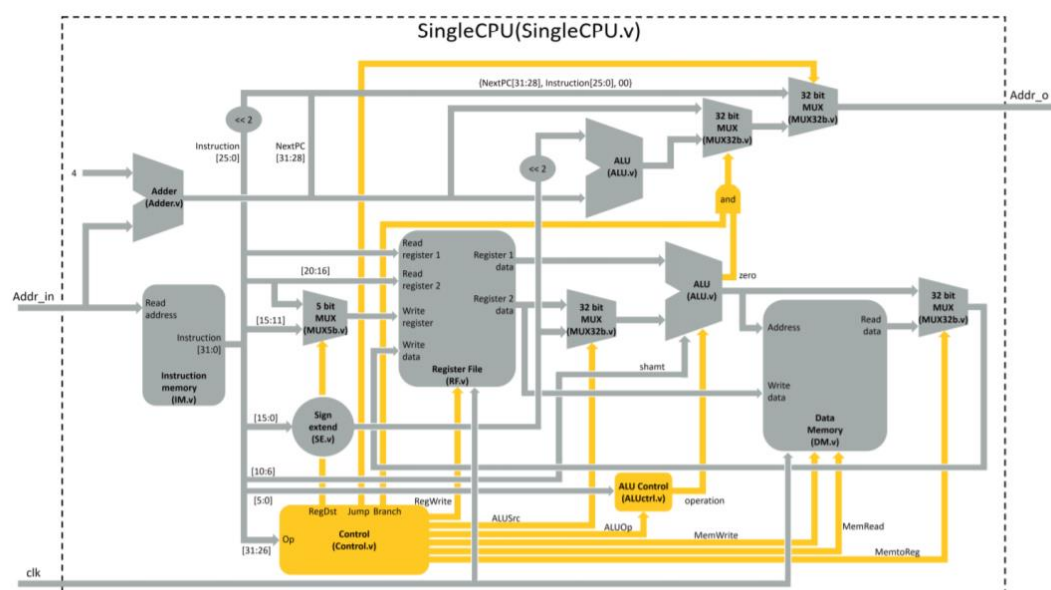1. SingleCPU.v

```
module SingleCPU(  
    input [31:0] Addr_in,  
    input clk,  
    output [31:0] Addr_o  
);  
wire [31:0] Instruction, RSdata, RTdata, Result, MUX32b2ALU, Immediately, DM_data, MUX32b2RDwr, NextPC, PC_Branch, Branch2Jump;  
wire [5:0] operation;  
wire [4:0] MUX5b2RD;  
wire [1:0] ALUOp;  
wire ALUSrc, RegWrite, RegDst, MemRead, MemWrite, MementoReg, Jump, Branch, zero, carry, DoBranch;  
  
IM my_IM(.Addr_in(Addr_in), .Instruction(Instruction));  
  
Adder PC_Adder(.data1(Addr_in), .data2(32'd4), .data_o(NextPC));  
  
MUX5b RD_MUX(.data0(Instruction[15:11]), .data1(Instruction[20:16]), .select(RegDst), .data_o(MUX5b2RD));  
  
RF my_RF(.RegWrite(RegWrite), .RS_Address(Instruction[25:21]), .RT_Address(Instruction[20:16]),  
    .RD_Address(MUX5b2RD), .RSdata(RSdata), .RTdata(RTdata), .RDdata(MUX32b2RDwr), .clk(clk));  
  
SE my_SE(.data_i(Instruction[15:0]), .data_o(Immediately));  
  
MUX32b ALU_MUX(.data0(RTdata), .data1(Immediately), .select(ALUSrc), .data_o(MUX32b2ALU));  
  
Control my_Ctrl(.Op(Instruction[31:26]), .ALUOp(ALUOp), .RegWrite(RegWrite), .RegDst(RegDst), .ALUSrc(ALUSrc),  
    .MemWrite(MemWrite), .MemRead(MemRead), .MementoReg(MementoReg), .Branch(Branch), .Jump(Jump));  
  
DM my_DM(.clk(clk), .Address(Result), .data(RTdata), .MemRead(MemRead), .MemWrite(MemWrite), .DM_data(DM_data));  
  
MUX32b RDwr_MUX(.data0(Result), .data1(DM_data), .select(MementoReg), .data_o(MUX32b2RDwr));  
  
ALUctrl1 my_ALUctrl1(.funct(Instruction[5:0]), .ALUOp(ALUOp), .operation(operation));  
  
ALU my_ALU(.Source1(RSdata), .Source2(MUX32b2ALU), .operation(operation), .shamt(Instruction[10:6]), .result(Result), .zero(zero), .carry(carry));  
  
and al(DoBranch, zero, Branch);  
  
ALU addr_ALU(.Source1(Immediately<<2), .Source2(NextPC), .operation(6'd27), .result(PC_Branch));  
  
MUX32b Branch_MUX(.data0(NextPC), .data1(PC_Branch), .select(DoBranch), .data_o(Branch2Jump));  
  
MUX32b Jump_MUX(.data0(Branch2Jump), .data1(NextPC[31:28], Instruction[25:0], 2'b00), .select(Jump), .data_o(Addr_o));  
  
endmodule
```

上圖為 R_I_J-format 整體的 CPU 接線，主要實踐下圖，因為按圖施工故不多加贅述。



2. IM.v

主要功能指令

```
module IM(
    input [31:0]Addr_in,
    output [31:0]Instruction
);
reg [7:0]Instruction_list [83:0];

assign Instruction=(Instruction_list[Addr_in],Instruction_list[Addr_in+1],Instruction_list[Addr_in+2],Instruction_list[Addr_in+3]);

initial begin

/*      //addi $t1,$zero,444
//add $t0, $t0, $t1
{Instruction_list[0],Instruction_list[1],Instruction_list[2],Instruction_list[3]}<={6'd20,5'd8,5'd9,5'd8,5'd0,6'd21};
//sub $t1, $t2, $t4
{Instruction_list[4],Instruction_list[5],Instruction_list[6],Instruction_list[7]}<={6'd20,5'd10,5'd12,5'd9,5'd0,6'd22};
//srl $t4, $t5, 1
{Instruction_list[8],Instruction_list[9],Instruction_list[10],Instruction_list[11]}<={6'd20,5'd13,5'dz,5'd12,5'd1,6'd23};
//sll $t6, $t7, 4
{Instruction_list[12],Instruction_list[13],Instruction_list[14],Instruction_list[15]}<={6'd20,5'd15,5'dz,5'd14,5'd4,6'd24};
//xor $t3, $t1, $t2
{Instruction_list[16],Instruction_list[17],Instruction_list[18],Instruction_list[19]}<={6'd20,5'd9,5'd10,5'd11,5'd0,6'd25};
//and $t5, $t4, $t2
{Instruction_list[20],Instruction_list[21],Instruction_list[22],Instruction_list[23]}<={6'd20,5'd12,5'd10,5'd13,5'd0,6'd26};
//-----//
//sw $t0, 2($t7)
{Instruction_list[24],Instruction_list[25],Instruction_list[26],Instruction_list[27]}<={6'd43,5'd15,5'd8,16'd2};
//lw $s1, 2($t7)
{Instruction_list[28],Instruction_list[29],Instruction_list[30],Instruction_list[31]}<={6'd35,5'd15,5'd17,16'd2};
//lw $s2, 4($t7)
{Instruction_list[32],Instruction_list[33],Instruction_list[34],Instruction_list[35]}<={6'd35,5'd15,5'd18,16'd4};
//sw $t0, 2($t2)
{Instruction_list[36],Instruction_list[37],Instruction_list[38],Instruction_list[39]}<={6'd43,5'd10,5'd8,16'd2};
//sw $s3, 4($t1)
{Instruction_list[40],Instruction_list[41],Instruction_list[42],Instruction_list[43]}<={6'd43,5'd9,5'd19,16'd4};
//addi $s4, $s3, 111
{Instruction_list[44],Instruction_list[45],Instruction_list[46],Instruction_list[47]}<={6'd8,5'd19,5'd20,16'd11};
//addi $s6, $s5, 27
{Instruction_list[48],Instruction_list[49],Instruction_list[50],Instruction_list[51]}<={6'd8,5'd21,5'd22,16'd27};
//subi $s1, $s6, 9
{Instruction_list[52],Instruction_list[53],Instruction_list[54],Instruction_list[55]}<={6'd9,5'd22,5'd17,16'd9};
//subi $s7, $s1, 5
{Instruction_list[56],Instruction_list[57],Instruction_list[58],Instruction_list[59]}<={6'd9,5'd17,5'd23,16'd5};
//-----//
{Instruction_list[60],Instruction_list[61],Instruction_list[62],Instruction_list[63]}<={6'd9,5'd17,5'd23,16'd5};
//-----//
//beq $t8, $t9, 4
{Instruction_list[64],Instruction_list[65],Instruction_list[66],Instruction_list[67]}<={6'd4,5'd24,5'd25,16'd4};
//beq $t4, $t8, 1
{Instruction_list[68],Instruction_list[69],Instruction_list[70],Instruction_list[71]}<={6'd4,5'd12,5'd24,16'd1};
//beq $s3, $s5, 4
{Instruction_list[72],Instruction_list[73],Instruction_list[74],Instruction_list[75]}<={6'd4,5'd19,5'd21,16'd4};
//beq $t4, $t6, 1
{Instruction_list[76],Instruction_list[77],Instruction_list[78],Instruction_list[79]}<={6'd2,26'd125};
//j 125
{Instruction_list[80],Instruction_list[81],Instruction_list[82],Instruction_list[83]}<={6'd2,26'd16};
//-----//*/
end
endmodule
```

上圖將題目要求的指令轉換成 Instruction

C 語言功能指令

```
initial begin

/*      //addi $t1,$zero,444
{Instruction_list[0],Instruction_list[1],Instruction_list[2],Instruction_list[3]}<={6'd8,5'd9,16'd444};
//addi $t2,$zero,555
{Instruction_list[4],Instruction_list[5],Instruction_list[6],Instruction_list[7]}<={6'd8,5'd0,16'd555};
//addi $t0,$zero,0x8000
{Instruction_list[8],Instruction_list[9],Instruction_list[10],Instruction_list[11]}<={6'd8,5'd0,16'h8000};
//sll $t0,$t0,16
{Instruction_list[12],Instruction_list[13],Instruction_list[14],Instruction_list[15]}<={6'd20,5'd8,5'd8,5'd16,6'd24};
//addi $t1,$t1,222
{Instruction_list[16],Instruction_list[17],Instruction_list[18],Instruction_list[19]}<={6'd8,5'd9,16'd222};
//subi $t2,$t2,111
{Instruction_list[20],Instruction_list[21],Instruction_list[22],Instruction_list[23]}<={6'd9,5'd10,16'd111};
//sub $t4,$t2,$t1
{Instruction_list[24],Instruction_list[25],Instruction_list[26],Instruction_list[27]}<={6'd20,5'd10,5'd9,5'd12,5'd0,6'd22};
//and $t5,$t4,$t0
{Instruction_list[28],Instruction_list[29],Instruction_list[30],Instruction_list[31]}<={6'd20,5'd12,5'd8,5'd13,5'd0,6'd26};
//beq $t5,$zero,2
{Instruction_list[32],Instruction_list[33],Instruction_list[34],Instruction_list[35]}<={6'd4,5'd0,5'd13,16'd2};
//addi $t3,$zero,666
{Instruction_list[36],Instruction_list[37],Instruction_list[38],Instruction_list[39]}<={6'd8,5'd0,5'd11,16'd666};
//jump 13
{Instruction_list[40],Instruction_list[41],Instruction_list[42],Instruction_list[43]}<={6'd2,26'd13};
//addi $t3,$zero,777
{Instruction_list[44],Instruction_list[45],Instruction_list[46],Instruction_list[47]}<={6'd8,5'd0,5'd11,16'd777};
//*/

/*      //add $t0, $t0, $t1
```

這邊是 C 語言的指令，先註解掉

```

Num1 = 444
Num2 = 555
Num1 = Num1 + 222
Num2 = Num2 - 111
If (Num1 > Num2)
    Num3 = 666
Else
    Num3 = 777

```

1. 先將 444、555 寫進記憶體內，我使用的是 l-format

```
addi,$t1,$zero,444
```

2. 對 Num1、Num2 進行加減運算，l-format

```
Addi $t1,$t1,222
```

3. 要進行判斷，由於 Instruction 內只有 beq 指令，因此我先做了轉

換，先將 Num2-Num1，再判斷結果的正負號。判斷正負號的方

式是將結果 AND 一個 0x80000000 的值，再用 beq 判斷結果結果

是否為零，若為零則表示 Num2>=Num1，則跳至 else

```
addi $t0,$zero,0x8000
```

```
sll $t0,$t0,16
```

```
sub $t4,$t2,$t1
```

```
and $t5,$t4,$t0
```

```
beq $t5,$zero,2
```

```
addi $t3,$zero,666
```

```
jump 13
```

```
addi $t3,$zero,777
```

3. RF.v

```
module RF(  
    input clk,  
    input RegWrite,  
    input [4:0] RS_Address,  
    input [4:0] RT_Address,  
    input [4:0] RD_Address,  
    output reg [31:0] RSdata,  
    output reg [31:0] RTdata,  
    input [31:0] RDdata  
);  
reg [31:0] Register[31:0];  
  
initial begin  
    Register[0]=32'd0;  
    Register[1]=32'd11;  
    Register[2]=32'd370;  
    Register[3]=32'd183;  
    Register[4]=32'd91;  
    Register[5]=32'd234;  
    Register[6]=32'd53;  
    Register[7]=32'd124;  
    Register[8]=32'd317;  
    Register[9]=32'd179;  
    Register[10]=32'd101;  
    Register[11]=32'd161;  
    Register[12]=32'd77;  
    Register[13]=32'd320;  
    Register[14]=32'd152;  
    Register[15]=32'd10;  
    Register[16]=32'd100;  
    Register[17]=32'd100;  
    Register[18]=32'd245;  
    Register[19]=32'd19;  
    Register[20]=32'd2;  
    Register[21]=32'd13;  
    Register[22]=32'd262;  
    Register[23]=32'd185;  
    Register[24]=32'd180;  
    Register[25]=32'd180;  
    Register[26]=32'd198;  
    Register[27]=32'd178;  
    Register[28]=32'd235;  
    Register[29]=32'd22;  
    Register[30]=32'd1000;  
    Register[31]=32'd75;  
end  
  
always @(RS_Address,RT_Address)begin  
    RSdata=Register[RS_Address];  
    RTdata=Register[RT_Address];  
end  
  
always @(posedge clk)begin  
    if(RegWrite)Register[RD_Address]=RDdata;  
end  
  
endmodule
```

將值初始化，若要寫入記憶體，則在進入下一個 CLK 前將這一個 CLK 的值儲存起來。因為 posedge clk 動作時使用的是前一個狀態的 RegWrite，因此可以當作在此 clk 結束的瞬間，對記憶體寫入，也可以確保資料已經計算完成，也可以提供讀取 memory 的裕度。

4. ALU.v

```
module ALU(  
    input[31:0] Source1,  
    input[31:0] Source2,  
    input[5:0] operation,  
    input[4:0] shamt,  
    output reg[31:0] result,  
    output zero,  
    output reg carry  
);  
  
assign zero=(result==0)?1:0;  
  
always @(Source1,Source2,operation,shamt)begin  
    case(operation)  
        6'd27:begin  
            {carry,result}=Source1+Source2;  
        end  
        6'd28:begin  
            {carry,result}=Source1-Source2;  
        end  
        6'd29:begin  
            result=Source1>>shamt;  
        end  
        6'd30:begin  
            result=Source1<<shamt;  
        end  
        6'd31:begin  
            result=Source1^Source2;  
        end  
        6'd32:begin  
            result=Source1&Source2;  
        end  
    endcase  
end  
  
endmodule
```

將 ALU_control 的 OP 資料寫入，並進行運算。

5. Control.v

```

module Control(
    input [5:0] Op,
    output reg [1:0] ALUOp,
    output reg RegDst,
    output reg MemRead,
    output reg MemtoReg,
    output reg MemWrite,
    output reg ALUSrc,
    output reg RegWrite,
    output reg Jump,
    output reg Branch
);
always @ (Op) begin
    case (Op)
        6'd20:begin
            ALUOp<=2'b10;
            RegDst<=0;
            MemRead<=0;
            MemWrite<=0;
            MemtoReg<=0;
            ALUSrc<=0;
            RegWrite<=1;
            Jump<=0;
            Branch<=0;
        end
        6'd43:begin
            ALUOp<=2'b00;
            RegDst<=1;
            MemRead<=0;
            MemWrite<=1;
            MemtoReg<=0;
            ALUSrc<=1;
            RegWrite<=0;
            Jump<=0;
            Branch<=0;
        end
        6'd35:begin
            ALUOp<=2'b00;
        end
        6'd4:begin
            ALUOp<=2'b01;
            RegDst<=0;
            MemRead<=0;
            MemWrite<=0;
            MemtoReg<=0;
            ALUSrc<=0;
            RegWrite<=0;
            Jump<=0;
            Branch<=1;
        end
        6'd2:begin
            ALUOp<=2'b01;
            RegDst<=0;
            MemRead<=0;
            MemWrite<=0;
            MemtoReg<=0;
            ALUSrc<=0;
            RegWrite<=0;
            Jump<=1;
            Branch<=0;
        end
        6'd35:begin
            ALUOp<=2'b00;
            RegDst<=1;
            MemRead<=1;
            MemWrite<=0;
            MemtoReg<=1;
            ALUSrc<=1;
            RegWrite<=1;
            Jump<=0;
            Branch<=0;
        end
        6'd8:begin
            ALUOp<=2'b00;
            RegDst<=1;
            MemRead<=0;
            MemWrite<=0;
            MemtoReg<=0;
            ALUSrc<=1;
            RegWrite<=1;
            Jump<=0;
            Branch<=0;
        end
        6'd9:begin
            ALUOp<=2'b01;
            RegDst<=1;
            MemRead<=0;
            MemtoReg<=0;
            MemWrite<=0;
            ALUSrc<=1;
            RegWrite<=1;
            Jump<=0;
            Branch<=0;
        end
        6'd4:begin
            ALUOp<=2'b01;
        end
        6'd2:begin
            ALUOp<=2'b01;
            RegDst<=0;
            MemRead<=0;
            MemWrite<=0;
            MemtoReg<=0;
            ALUSrc<=0;
            RegWrite<=0;
            Jump<=1;
            Branch<=0;
        end
    endcase
end
endmodule

```


Control path 的控制。詳細如下表

	R-type	SW	LW	Addi	Subi	Beq	Jump
RegDst	0	1	1	1	1	0	0
MemRead	0	0	1	0	0	0	0
MemWrite	0	1	0	0	0	0	0
Mem2Reg	0	0	1	0	0	0	0
ALUsrc	0	1	1	1	1	0	0
RegWrite	1	0	1	1	1	0	0
OP	10	00	00	00	01	01	01
Branch	0	0	0	0	0	1	0
Jump	0	0	0	0	0	0	1

這邊對 OP 的訊號線進行調整，將原[2:0]改為[1:0]，因為

ALUOp[2]與控制訊號 Branch 相同，故只留下 branch

6. DM.v

```
module DM(  
    input clk,  
    input [31:0] Address,  
    input [31:0] data,  
    input MemRead,  
    input MemWrite,  
    output reg [31:0] DM_data  
);  
  
reg [7:0] Mem[127:0];  
integer i;  
  
initial begin  
    for(i=0;i<128;i=i+1)begin  
        Mem[i]=8'd0;  
    end  
end  
  
always @(negedge clk)begin  
    if(MemWrite){Mem[Address],Mem[Address+1],Mem[Address+2],Mem[Address+3]}=data;  
    if(MemRead)DM_data={Mem[Address],Mem[Address+1],Mem[Address+2],Mem[Address+3]};  
end  
  
endmodule
```

Initial 將記憶體空間清除歸零。

資料在 negedge 輸出與寫入，配合 RF 在下一個 clk posedge 寫入，
使資料不會出現差錯。

資料讀取與寫入依照題目要求，單位 byte，但因為沒有設計 lb 指令，因此在寫入/讀取時直接設計為 word 讀取。並且以 MSB 編碼。

7. ALUctrl.v

```
module ALUctrl(  
    input [5:0] funct,  
    input [1:0] ALUOp,  
    output reg[5:0] operation  
);  
  
always @ (ALUOp,funct)begin  
    if(ALUOp[1]==1)begin  
        case(funct)  
            6'd21:operation=6'd27;  
            6'd22:operation=6'd28;  
            6'd23:operation=6'd29;  
            6'd24:operation=6'd30;  
            6'd25:operation=6'd31;  
            6'd26:operation=6'd32;  
        endcase  
    end  
    else if(ALUOp[0]==0)operation=6'd27;  
    else if(ALUOp[0]==1)operation=6'd28;  
end  
endmodule
```

針對 OP 指令進行轉換，並在指向 R-format 時將 funct 轉碼輸出。

這邊我有對 OP 的格式做調整，因為原本 2:0 共 3bits 的資料只會使用到兩條，而 ALUOp[2]=branch 又會在 control path 獨立出一個控制訊號，對 ALUctrl 沒有影響，所以改成 ALUOp[1:0]兩條

8. SE.v

```
module SE(  
    input [15:0]data_i,  
    output [31:0]data_o  
);  
  
assign data_o=data_i[15]?{16'hFFFF,data_i}:{16'h0000,data_i};  
endmodule
```

9. Adder.v

```
module Adder(  
    input [31:0]data1,  
    input [31:0]data2,  
    output [31:0]data_o  
);  
  
assign data_o=data1+data2;  
  
endmodule
```


10.MUX32b.v

```
module MUX32b(  
    input [31:0]data0,  
    input [31:0]data1,  
    input select,  
    output [31:0]data_o);  
  
assign data_o=select?data1:data0;  
  
endmodule
```


11.MUX5b.v

```
module MUX5b(  
    input [4:0]data0,  
    input [4:0]data1,  
    input select,  
    output [4:0]data_o);  
  
assign data_o=select?data1:data0;  
  
endmodule
```


Data/Control Path

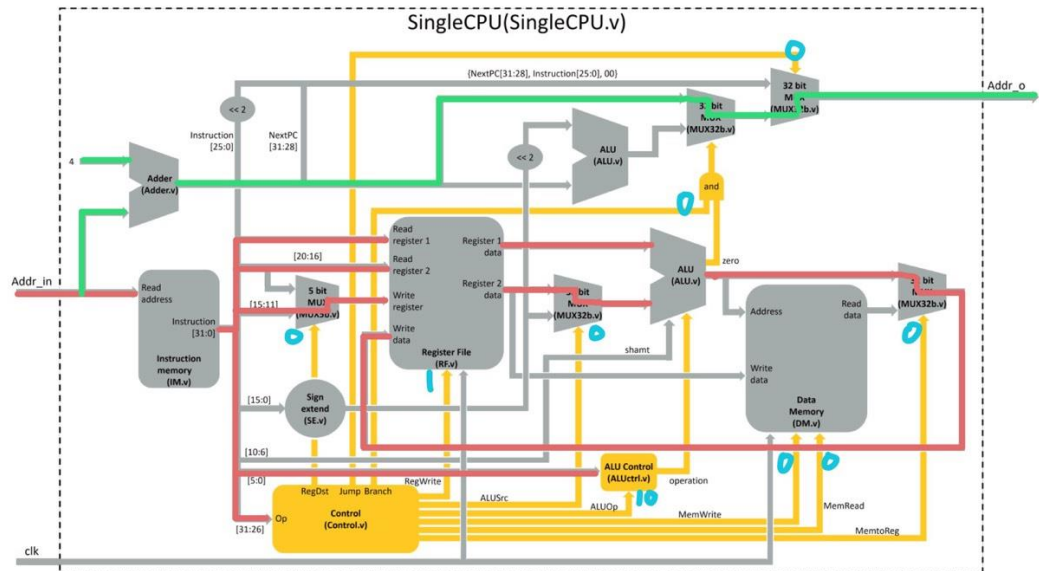


R_format , (add,sub,and,xor)

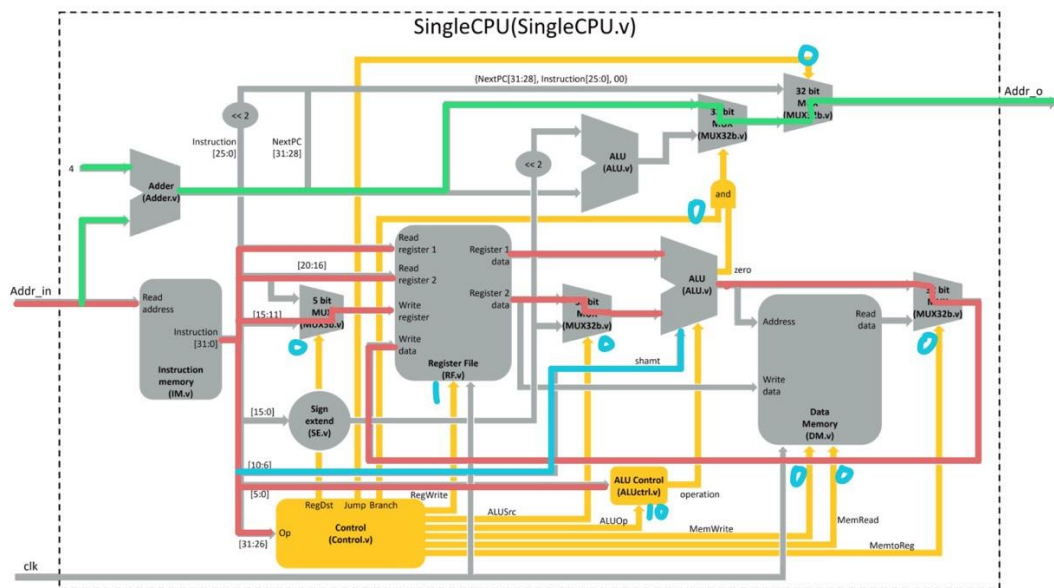


R_format , (sll,srl)

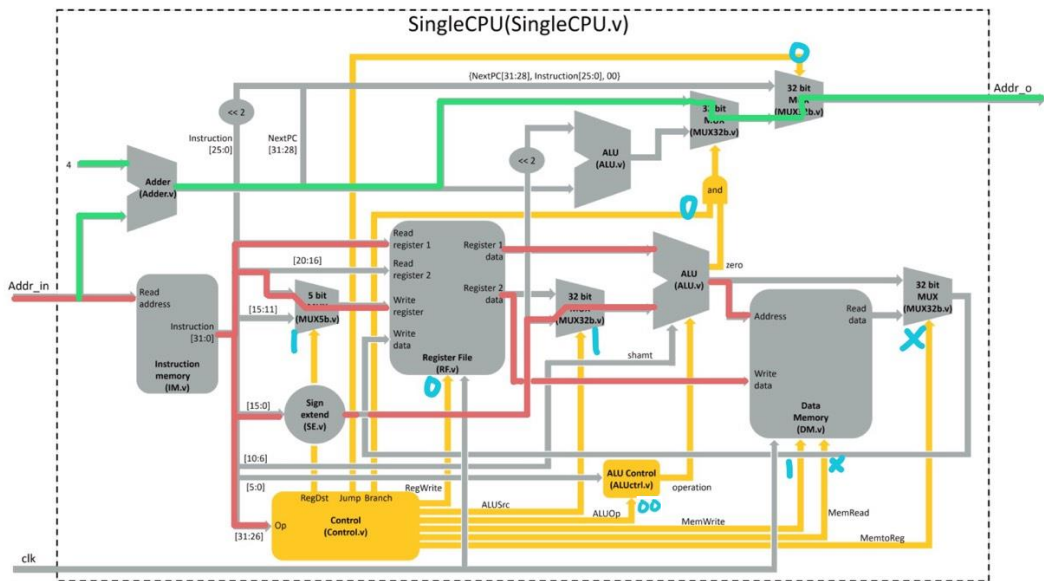


I-format , sw

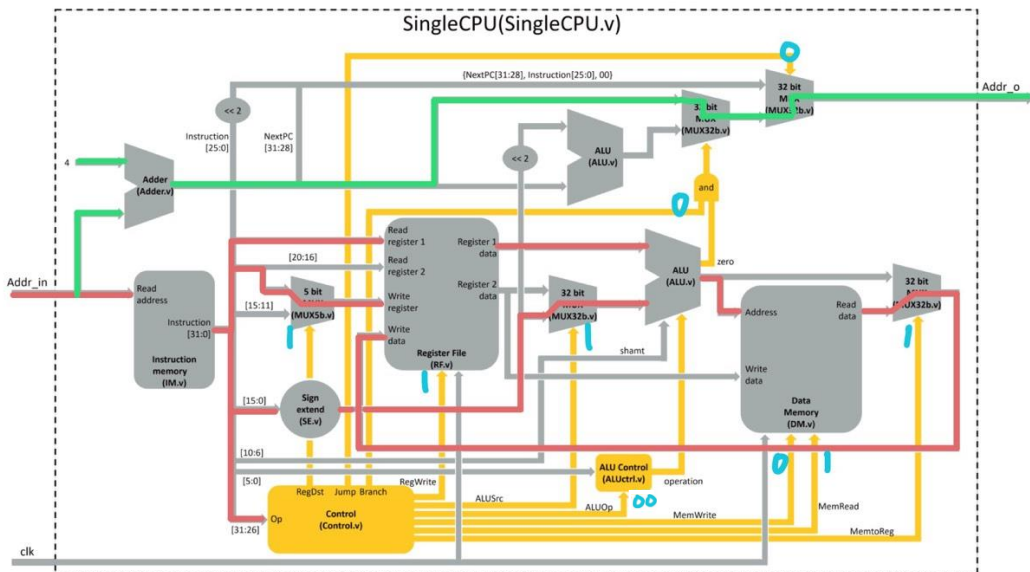


I-format , lw

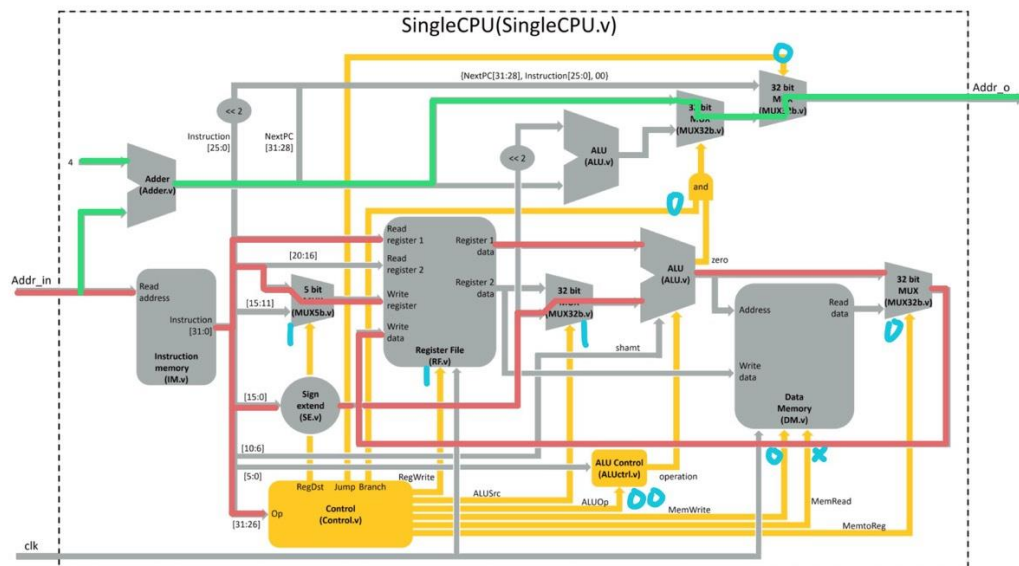


I-format , addi

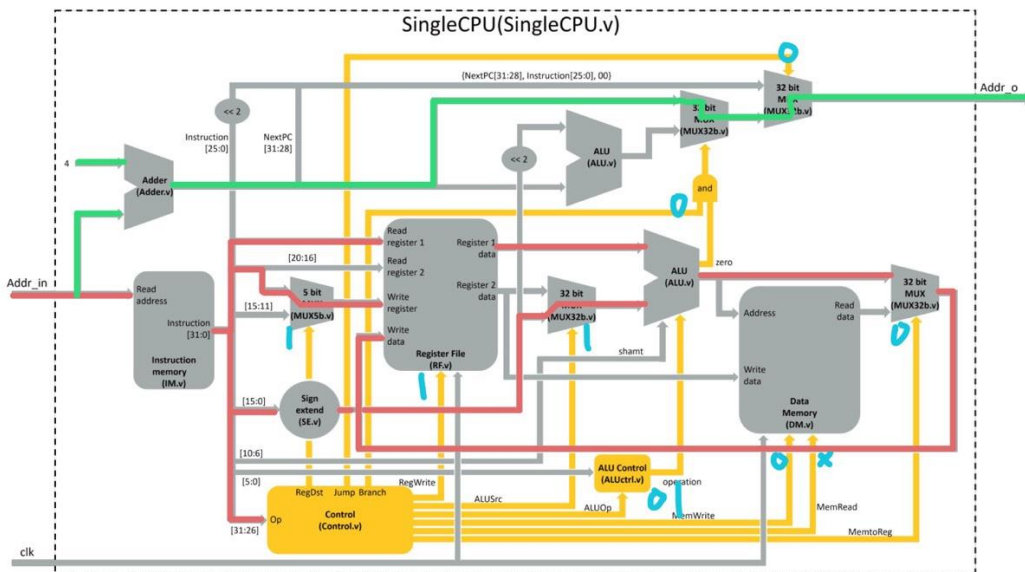

I-format , subi

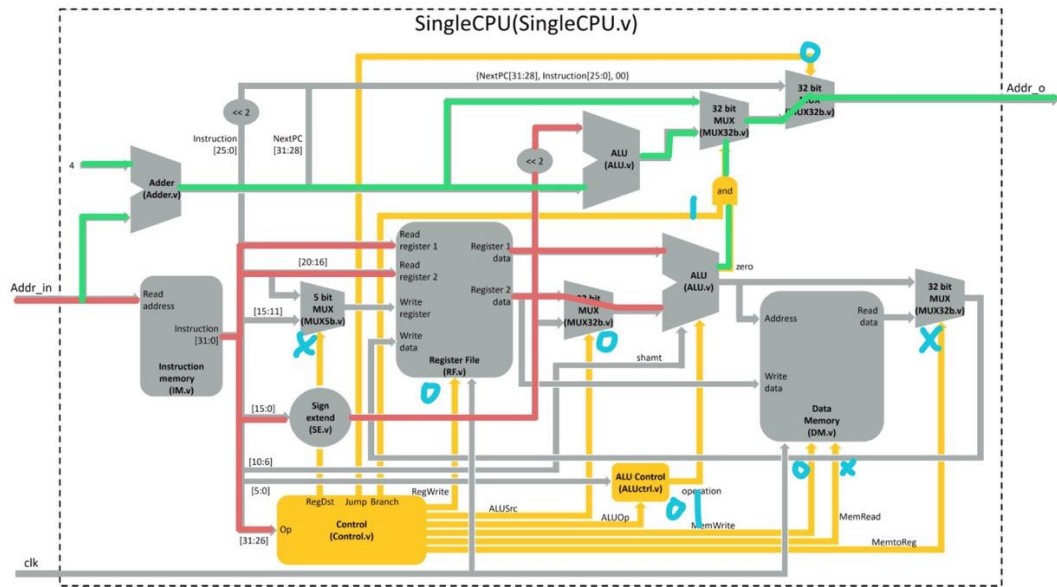


I-format , Branch

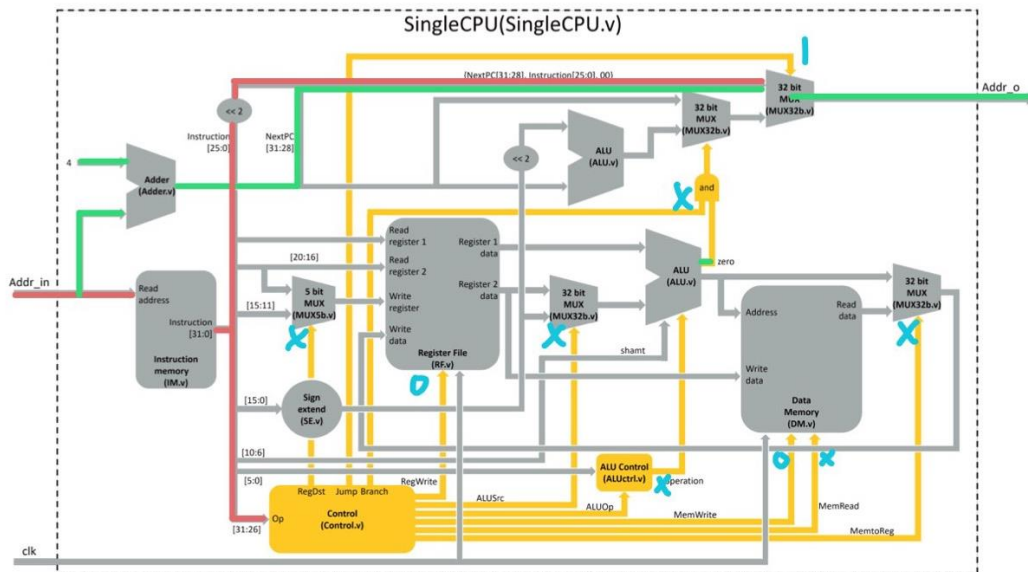

J-format , Jump


模擬結果

第一題 R-format

 

- 1.R-format，取暫存器 8、9 的值 317、179，相加=496，存到暫存器 8
- 2.R-format，取暫存器 10、12 的值 101、77，相減=24，存到暫存器 9
- 3.R-format，取暫存器 13 的值 320，右移 1， $320/2=160$ ，存到暫存器 12
- 4.R-format，取暫存器 15 的值 10，右移 4， $10*16=160$ ，存到暫存器 14
- 5.R-format，取暫存器 9、10 的值 24、101，XOR=125，存到暫存器 11
- 6.R-format，取暫存器 12、10 的值 160、101，AND=32，存到暫存器 13

第二題 I-format

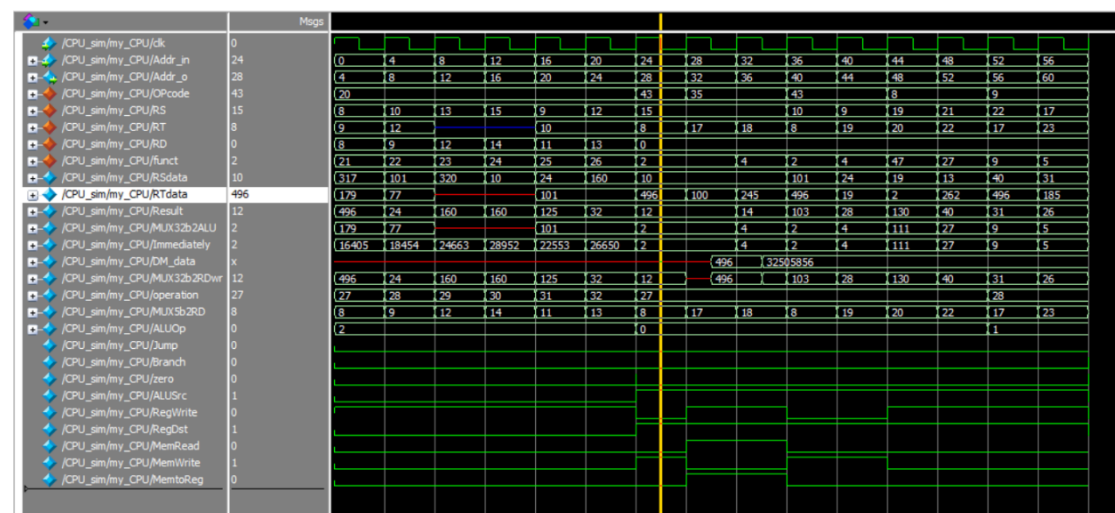


- 1.I-format，暫存器[8]的值 496 存進暫存器[15]的值 $10+2=12$ 記憶體[12]=496
- 2.I-format，暫存器[15]的值 $10+2=12$ ，取出記憶體[12]的值 496 存進暫存器[17]
- 3.I-format，暫存器[15]的值 $10+4=12$ ，取出記憶體[14]的值 $496 \ll 16=32505856$ 存進暫存器[18]
- 4.I-format，暫存器[8]的值 496 存進暫存器[10]的值 101 位移 $2=103$ 記憶體[103]=496
- 5.I-format，暫存器[19]的值 19 存進暫存器[9]的值 24 位移 $4=28$ 記憶體[28]=19
- 6.I-format，暫存器[19]的值 $19+111=130$ ，存到暫存器[20]=130

7.I-format, 暫存器[21]的值 $13+27=40$, 存到暫存器[22]=40

8.I-format, 暫存器[22]的值 $40+9=31$, 存到暫存器[17]=31

8.I-format, 暫存器[17]的值 $31+5=26$, 存到暫存器[23]=26

第三題 J-format

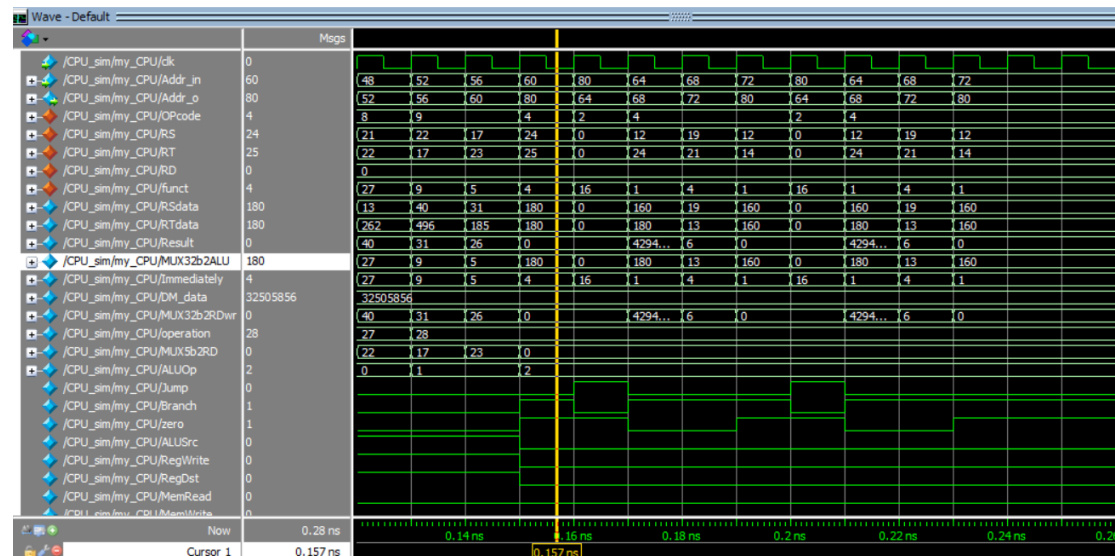

1.I-format, 比較暫存器 24、25 的值, $180=180$, 跳轉 4 行指令($4*4=16$),

$$\text{New_PC} = \text{NextPC} + 4*4 = \text{PC} + 4 + 16 = 60 + 20 = 80$$

2.J-format, 跳轉至第 16 個 instruction, 也就是 $\text{PC} = 16*4 = 64$ 位置

3.I-format, 比較暫存器 12、24 的值, $160 \neq 180$, 不執行 Branch,

$$\text{New_PC} = \text{NextPC} = \text{PC} + 4 = 64 + 4 = 68$$

4.I-format, 比較暫存器 19、21 的值, $19 \neq 13$, 不執行 Branch,


$$\text{New_PC} = \text{NextPC} = \text{PC} + 4 = 68 + 4 = 72$$

5.I-format, 比較暫存器 12、14 的值, $160 = 160$, 跳轉 1 行指令($1*4=4$),

$$\text{New_PC} = \text{NextPC} + 1*4 = \text{PC} + 4 + 4 = 72 + 8 = 80$$

6.J-format, 跳轉至第 16 個 instruction, 也就是 $\text{PC} = 16*4 = 64$ 位置

以下 2-5 循環...

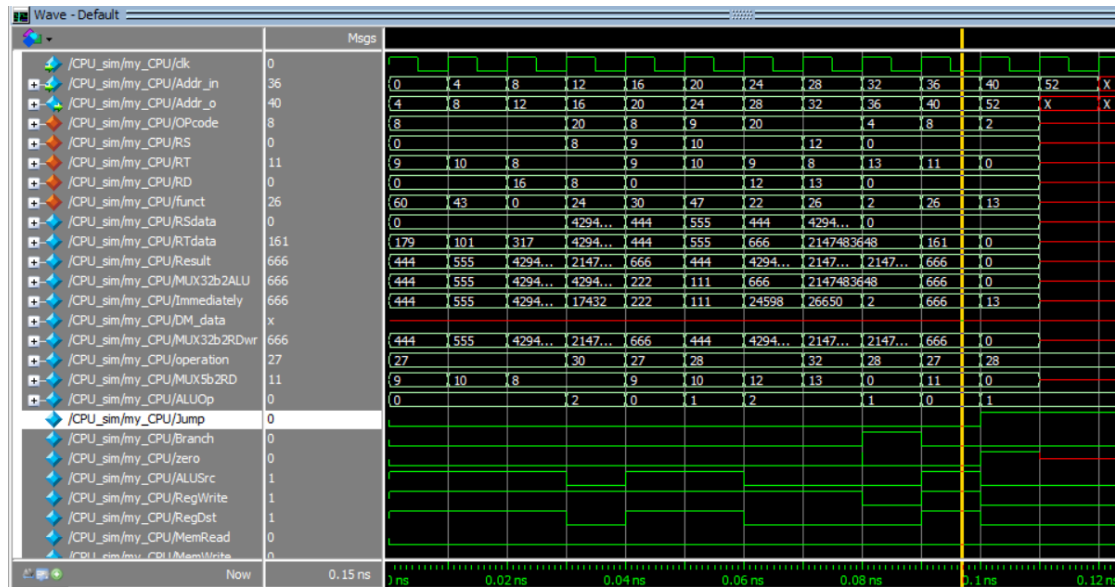

```

addi $t1,$zero,0x444
addi $t2,$zero,0x555
addi $t0,$zero,0x8000
sll  $t0,$t0,16
addi $t1,$t1,222
subi $t2,$t2,111
sub  $t4,$t2,$t1

```

```

and  $t5,$t4,$t0
beq  $t5,$zero,2

```

```

addi $t3,$zero,666

```

```

jump 13

```

```

addi $t3,$zero,777

```

將暫存器[9]設定為 444

將暫存器[10]設定為 555

將暫存器[8]設定為 0x8000(H)

將暫存器[8]左移 16bit=0x80000000(H)

暫存器[9]=444+222=666

暫存器[10]=555-111=444

將暫存器[12]= 暫存器[10]- 暫存器[9]

這邊藉由判斷相減後的正負號，讓 beq 判斷從 A=B 轉換成 A>B。

留下結果的正負號，並存入暫存器[13]

如果 B>=A，則原條件不成立，跳至值行 num3=777;

如果 B-A 為負號，則上式 branch 不成立，則暫存器[11]=666

執行完跳至 num=777 之後繼續執行，由於共有 12 條 Instruction，故跳至第 PC=13*4=52 位置
暫存器[11]=777

個人心得

我覺得這些題目都沒有很難，只要把課本上教過的電路實踐出來就好了。比較麻煩的就是要如何在一個 **clk** 兩個 **edge** 中處理三份資料。打報告的時間比打程式還要久.....。我覺得最後 **C** 轉組語蠻有趣的，想了一下如何把 **beq** 延伸到 **if else** 的判斷式裡面。